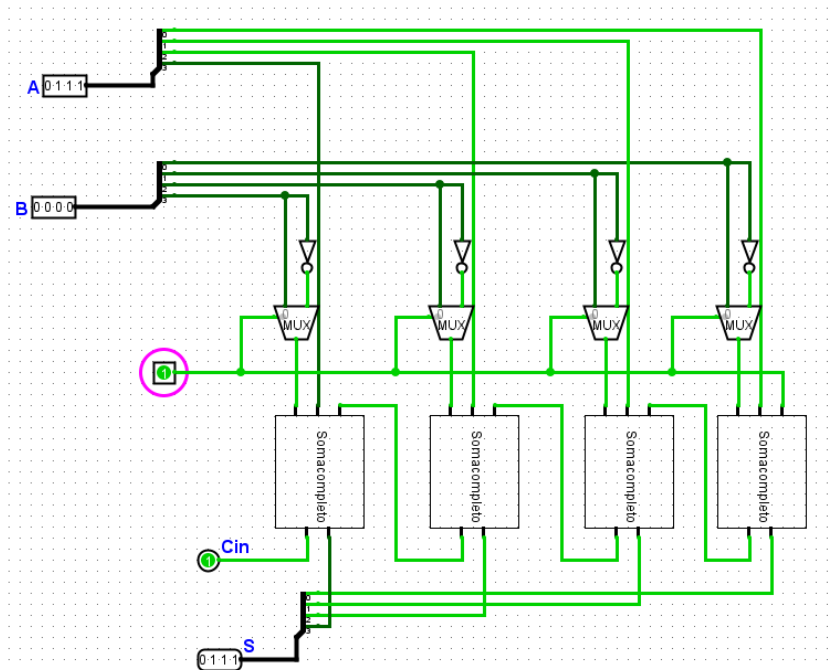



Relatório 2

Nome: Thomas Ceccon Guimarães, Matrícula: 1812

1) Reproduza o circuito do complemento 2 no logisim.



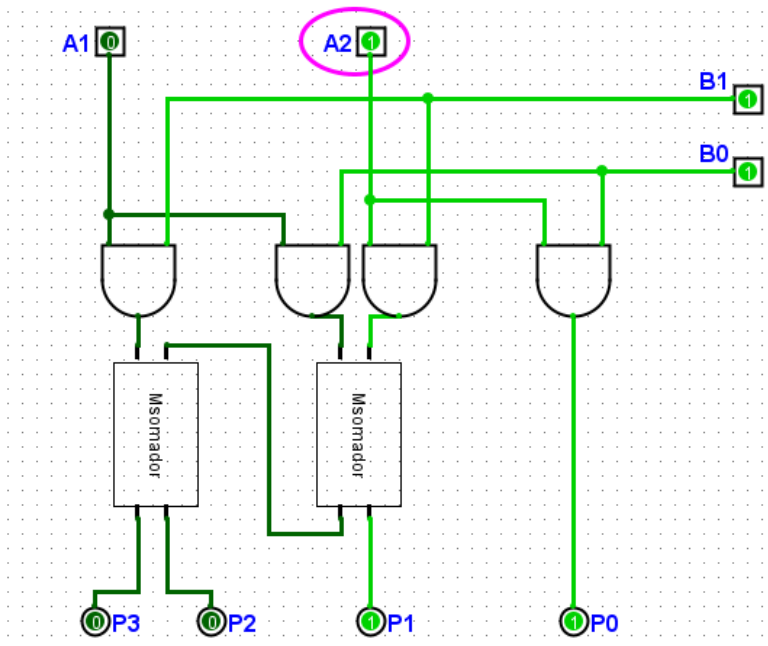2) Reproduza o circuito de multiplicação no logisim.



3) Reproduza o circuito do Registrador de deslocamento com carga-paralela no logisim.

