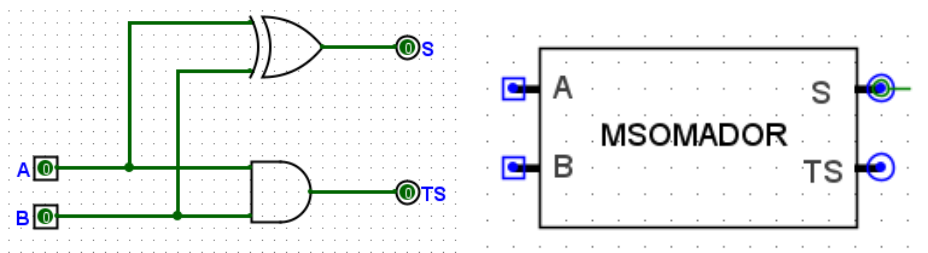


Relatório 1


Nome: Thomas Ceccon Guimarães, Matrícula: 1812

Exercício 1: Utilizando Mux e Demux, monte um circuito capaz de escolher a operação de adição ou subtração usando meiosomador e meio subtrator


- Meio somador



- Meio subtrator

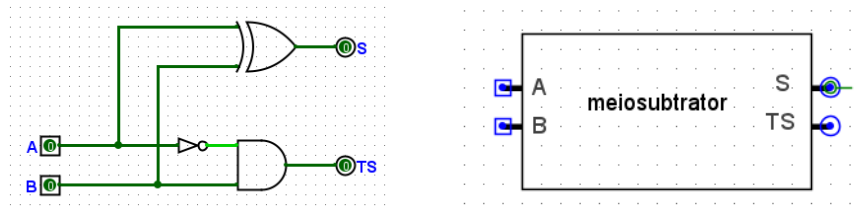


- Meio Somador e Meio subtrator

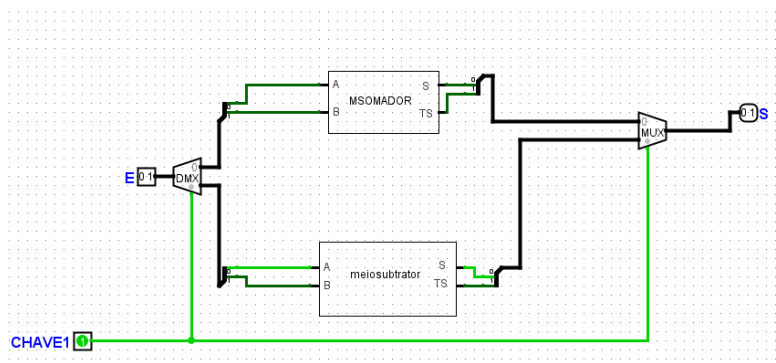


Exercício 2: Faça a mesma coisa do item anterior, porém utilizando agora somador e subtrator completo.

- Somador completo

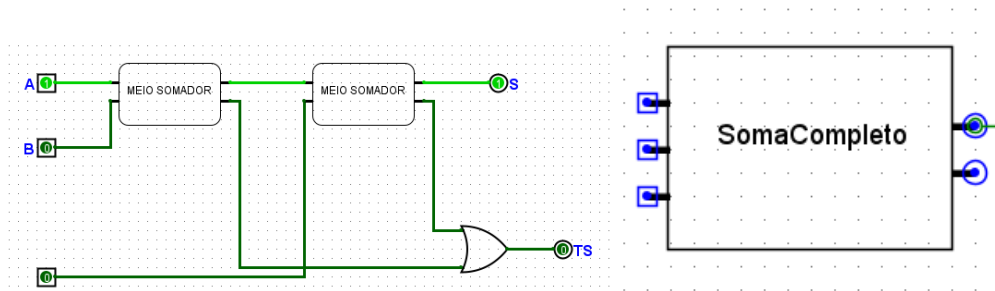

- Subtrator completo

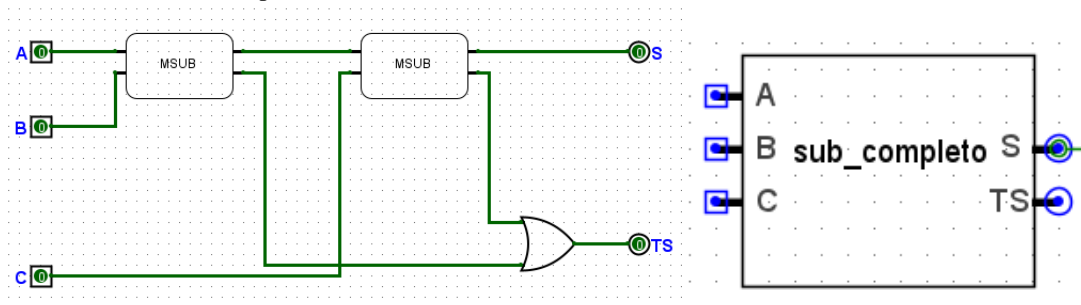

- Somador completo e subtrator completo

